

# Laboratoire 02 - CSN

Affichage linéaire d'une valeur  
entre deux bornes Min et Max

**Auteur:**

Denis Bourqui

**Professeur:**

Etienne Messerli

**Ingénieur:**

Sébastien Masle

**Salle:**

A07

# Introduction

---

Dans ce laboratoire nous allons faire un affichage de 3 nombres sur 16 leds. Ces 3 nombres seront min, val et max. Les leds de 0 à min (exclu) seront éteintes. Les leds de min à val seront allumées d'intensité forte, et les leds de val (exclu) à max seront allumées d'intensité faible. Le montage a également 3 autres modes qui sont l'affichage linaire de val, le mode où toutes les leds sont allumées et le mode où toutes les leds sont éteintes.

## Analyse

---

Pour le mode normal on découpe les 15 leds en 4 interval:

0 à min (exclu) -> éteinte

min à valeur -> allumée d'intensité forte

valeur (exclu) à max -> allumé d'intensité faible

max (exclu) à 15 -> éteint

Les valeurs min, val et max sont donnés en binaire (sur 4 bits). Pour les travailler je vais tout d'abord les mettre en linaire.

### TDV

Cette TDV est par rapport à un bit dans les 3 bus de valeurs (linaire). (le bit X des 3 bus min(lin) val(lin) max(lin) )

#### Signal d'entrée

x : bit (0 à 15)

min(x) : bit x de la valeur min en linaire

val(x) : bit x de la valeur val en linaire

max(x) : bit x de la valeur max en linaire

s : signal d'oscillation

#### Signal de sortie:

led(x) : représente la led x (les lignes avec led(x) = A sont des cas où val est en-dehors de l'intervall min-max -> cas non possible à l'affichage. L'état de la led sera à 0)


S	min(x)	max(x)	val(x)	led(x)	interval
0	0	0	0	0	max (exclu) à 15
0	0	0	1	A	
0	0	1	0	<b>0</b>	max (exclu) à 15
0	0	1	1	1	min à valeur
0	1	0	0	A	
0	1	0	1	A	
0	1	1	0	A	
0	1	1	1	0	0 à min (exclu)
1	0	0	0	0	max (exclu) à 15
1	0	0	1	A	
1	0	1	0	<b>1</b>	max (exclu) à 15
1	0	1	1	1	min à valeur
1	1	0	0	A	
1	1	0	1	A	
1	1	1	0	A	
1	1	1	1	0	0 à min (exclu)

## Équation

Cette TDV nous donne l'équation suivante:

$$\text{Led}(x) = \text{max}(x) * \text{val}(x) * \text{!min}(x) + \text{max}(x) * \text{!min}(x) * S = \mathbf{\text{max}(x) * \text{!min}(x) * (\text{val}(x) + S)}$$


## Schéma sans détail du mode normal

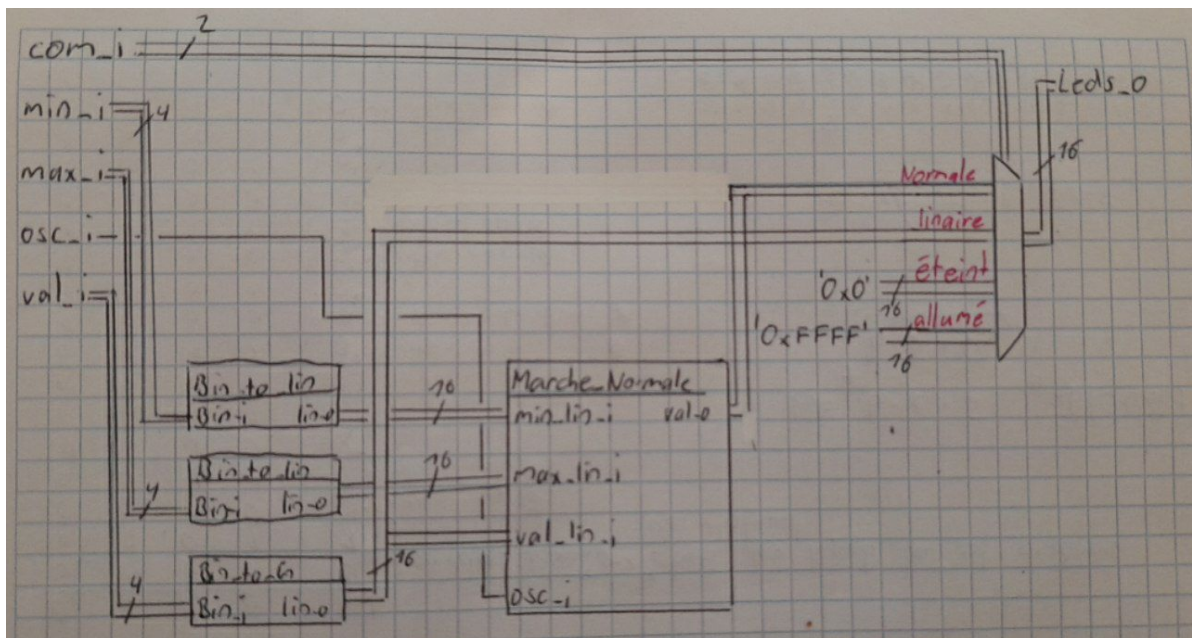

On voit que tout d'abord on met les valeurs d'entrée en linaire, car pour la marche normale et le mode linaire, il nous faut ces signaux en linaire.

À droite il y a un multiplexeur qui choisit le mode à afficher sur les leds.

### Schéma du mode normal

 

Dans la partie basse, on voit les comparateurs qui détectent si la valeur n'est pas dans l'intervalle min -> max. Dans ce cas, le multiplexeur à droite choisira la valeur 0x0 pour mettre sur les leds.

Dans la partie haute, on voit l'implémentation de la logique pour définir si une led est allumée en intensité forte, faible ou éteint.

La valeur minimale doit être shiftée d'une position à droite, car il s'agit d'un intervalle exclusif.

Cette implémentation donne l'équation logique suivante:

$$\text{Led}(x) = (\max(x) * S + \text{val}(x)) * !\min(x)$$

$= \max(x) * !\min(x) * S + \text{val}(x) * !\min(x) \rightarrow$  on sait que si on se trouve dans l'intervalle MIN à VAL on sera forcément dans l'intervalle MIN à MAX. On peut donc augmenter notre équation comme suite:

$$= \max(x) * !\min(x) * S + \text{val}(x) * !\min(x) * \max(x)$$

$$= \max(x) * !\min(x) * (S + \text{val}(x)) \rightarrow \text{Équation trouvée par la TDV.}$$

# Proposition

## Découpage des fichiers

La description VHDL est répartie en 3 fichiers. Ces fichiers se trouvent en annexes.

**min\_max\_top** correspond au premier schéma de l'analyse. Cette architecture est composée de blocs bin\_lin et d'un bloc marche\_normale.


**bin\_lin\_4to16** Ce bloc est du type flot\_don et fait la conversion d'un nombre binaire à un nombre linéaire.

**marche\_normale** Cette entity correspond au deuxième schéma de l'analyse. Il décrit le comportement de la marche normale.

## Compilation avec Quartus


La compilation sur quartus fonctionne.

### Vue RTL du TOP

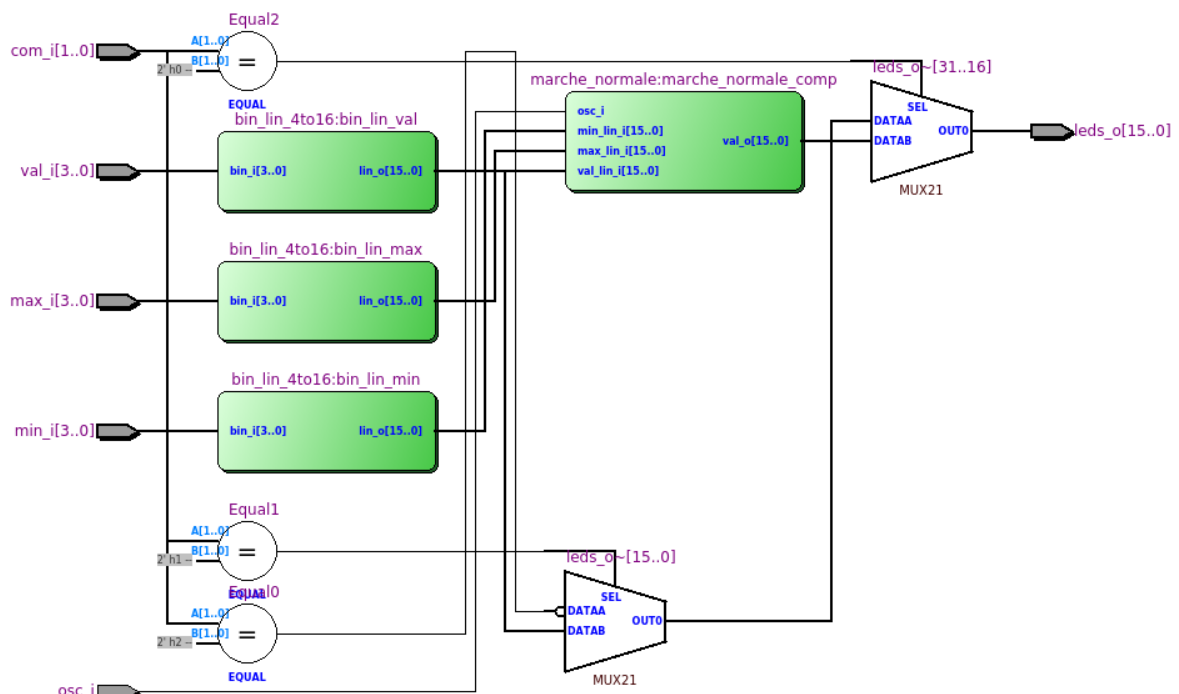


On voit que la vue RTL est pratiquement la même que dans la conception. Le MUX par contre a été séparé en 2.

### Vue RTL du bin\_lin\_4to16

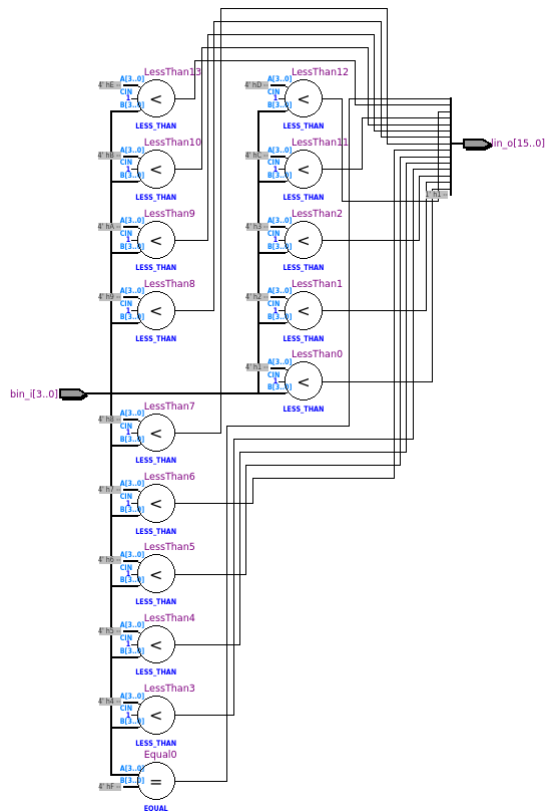

Voici un aperçu de la RTL du convertisseur binaire->linaire. C'est une extension du convertisseur du labo précédent.


## Vue RTL de la marche normale

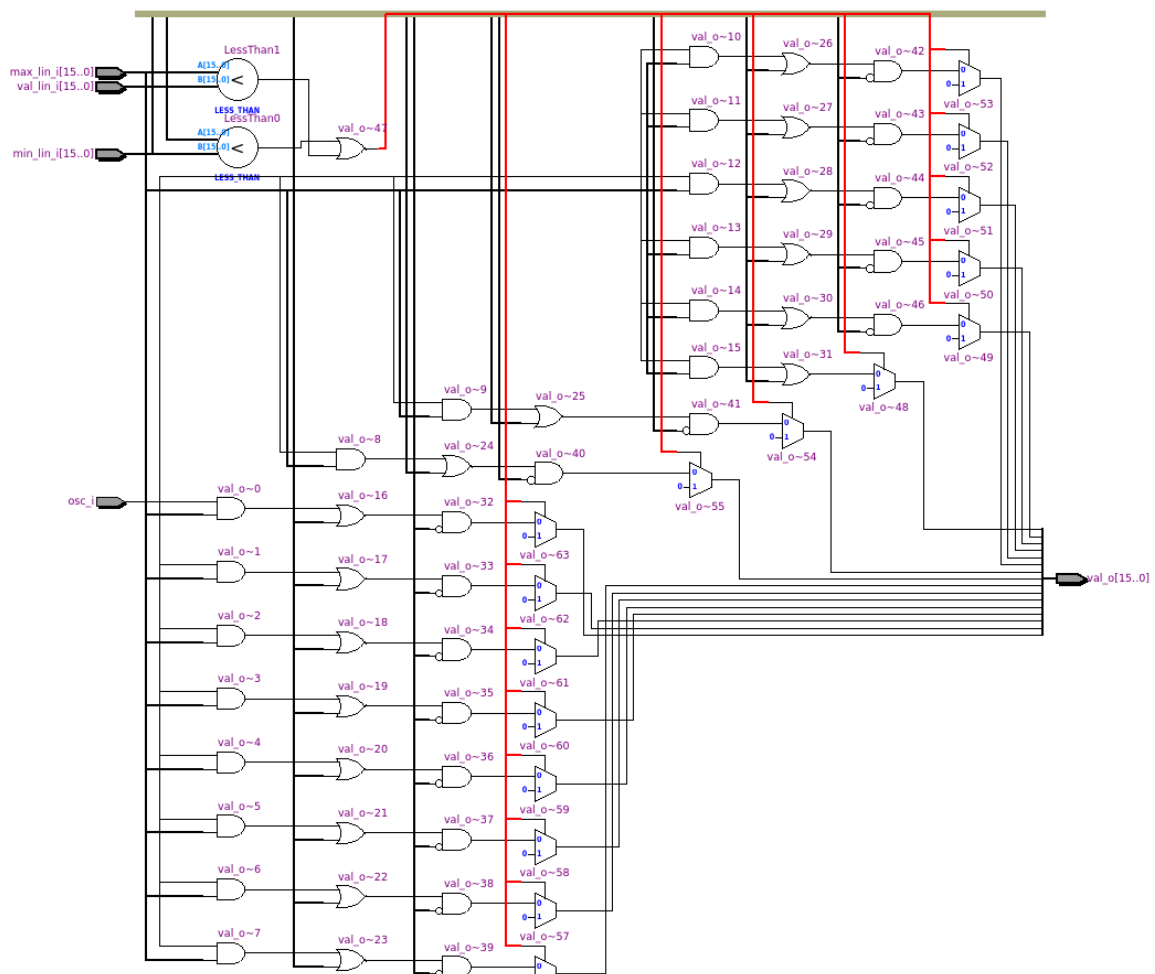

Cette RTL est la même que dans la conception à la différence près, que les bus ont été découpés en signal à 1 bit.


# Simulation avec Questasim

## Mode éteint

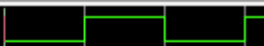/console_sim/UUT/osc_i	0	
/console_sim/UUT/com_i	10	10
/console_sim/UUT/max_i	0000	0000
/console_sim/UUT/min_i	0000	0000
/console_sim/UUT/val_i	0000	0000
/console_sim/UUT/leds_o	000000000000...	0000000000000000


Avec la commande 10, toutes les leds sont éteintes.

## Mode allumé fort

/console_sim/UUT/osc_i	0	
/console_sim/UUT/com_i	11	11
/console_sim/UUT/max_i	0000	0000
/console_sim/UUT/min_i	0000	0000
/console_sim/UUT/val_i	0000	0000
/console_sim/UUT/leds_o	1111111111...	1111111111111111

Avec la commande 11, toutes les leds sont allumées.

## Mode linaire

/console_sim/UUT/osc_i	-No Data-	
/console_sim/UUT/com_i	-No Data-	01
/console_sim/UUT/max_i	-No Data-	0000
/console_sim/UUT/min_i	-No Data-	0000
/console_sim/UUT/val_i	-No Data-	0111 0000 1111
/console_sim/UUT/leds_o	-No Data-	0000000011111111 0000000000000001 1111111111111111


Avec la commande 01 on affiche la valeur en linaire. Ici on voit que:

val = 0111 donne les leds 0000000011111111

val = 0000 donne les leds 0000000000000001


val = 1111 donne les leds 1111111111111111

## Marche normal.

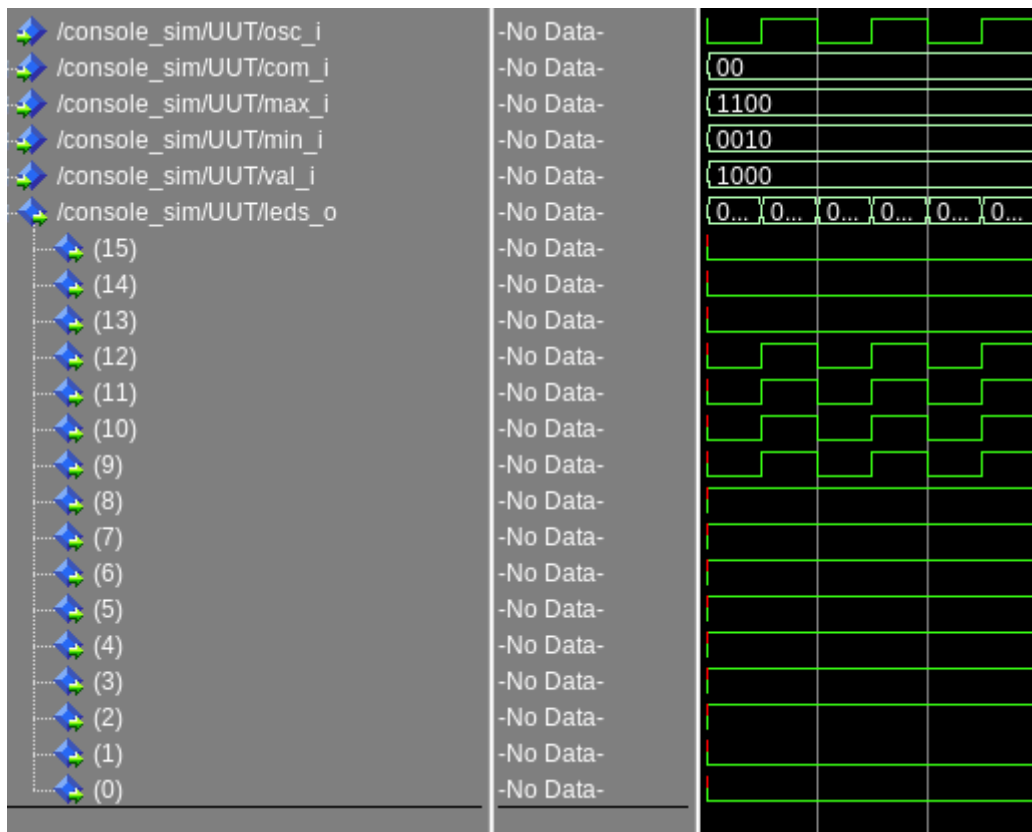

Ceci démontre la marche normale avec les mêmes valeurs que l'exemple sur la donnée. On voit que les leds 15 à 13 et les leds 1 à 0 sont éteintes. Les leds 8 à 2 (val à min) sont allumées tous les cycles de osc. Les leds 12 à 9 sont allumées un cycle sur deux du signal osc.

### Marche normale hors interval

 

Dès que la valeur est hors de l'intervall min à max, toutes les leds sont éteintes.

### Testbench avec Questasim

```
# vsim -voptargs=""+acc"" work.min_max_top_tb
# Start time: 09:52:49 on Oct 07, 2020
# ** Note: (vsim-8009) Loading existing optimized design _opt1
# Loading std.standard
# Loading std.textio(body)
# Loading ieee.std_logic_1164(body)
# Loading ieee.numeric_std(body)
# Loading work.min_max_top_tb(struct)#1
# Loading work.min_max_top(struct)#1
# Loading work.bin_lin_4to16(flot_don)#1
# Loading work.marche_normale(comport)#1
# Loading ieee.std_logic_textio(body)
# Loading work.min_max_top_tester(tester)#1
run -all
# ** Note: >> Debut de la simulation
#   Time: 500001 ns   Iteration: 0   Instance: /min_max_top_tb/tst
# ** Note: >> Nombre d'erreur(s) detectee(s): 0
#   Time: 870450001 ns   Iteration: 0   Instance: /min_max_top_tb/tst
# ** Note: >> Bravo, votre composant à passé tous les cas.
```



```
# Time: 8704500001 ns Iteration: 0 Instance: /min_max_top_tb/tst
# ** Note: >> Fin de la simulation
# Time: 8704500001 ns Iteration: 0 Instance: /min_max_top_tb/tst
```

Le script Tb fonctionne correctement.

## Conclusion

---

La description fonctionne correctement en simulation ainsi que sur la carte.

## Annexes

---

### Fichiers VHDL

#### min\_max\_top.vhdl

```
-----
-- HEIG-VD, Haute Ecole d'Ingenierie et de Gestion du canton de Vaud
-- Institut REDS, Reconfigurable & Embedded Digital Systems
--
-- Fichier      : min_max_top.vhd
--
-- Description  :
--
-- Auteur      : Etienne Messerli
-- Date        : 29.09.2014
-- Version     : 0.0
--
-- Utilise     : Manipulation Min_Max pour cours CSN/ SysLog2
--
--| Modifications |-----
-- Version  Auteur Date           Description
-- 1.0      EMI    29.09.2014     Mise à jour avec new coding style
--
-----

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
-- Ne pas modifier cette entity
entity min_max_top is
    port(
        com_i  : in  std_logic_vector(1 downto 0);
        max_i  : in  std_logic_vector(3 downto 0);
        min_i  : in  std_logic_vector(3 downto 0);
        osc_i  : in  std_logic;
        val_i  : in  std_logic_vector(3 downto 0);
        leds_o : out std_logic_vector(15 downto 0)
    );
end min_max_top;
architecture struct of min_max_top is
    -----
    -- Internal signal declarations --
    -----

    signal lin_max_s : std_logic_vector(15 downto 0);
    signal lin_min_s : std_logic_vector(15 downto 0);
    signal lin_val_s : std_logic_vector(15 downto 0);
```

```

signal val_normale_s : std_logic_vector(15 downto 0);

-----
-- Component Declarations --
-----

component bin_lin_4to16 is
    port (bin_i: in std_logic_vector(3 downto 0);
          lin_o : out std_logic_vector(15 downto 0));
end component;

component marche_normale is
    port (osc_i: in std_logic;
          min_lin_i : std_logic_vector(15 downto 0);
          max_lin_i : std_logic_vector(15 downto 0);
          val_lin_i : std_logic_vector(15 downto 0);
          val_o : out std_logic_vector(15 downto 0));
end component;

-----
-- Embedded configurations --
-----

--for all : componentX use entity work.componentX;
for all : bin_lin_4to16 use entity work.bin_lin_4to16(flot_don);
for all : marche_normale use entity work.marche_normale(comport);
begin
    -----
    -- Instance port mappings --
    -----

    bin_lin_max : bin_lin_4to16 port map (bin_i => max_i,
                                         lin_o => lin_max_s);
    bin_lin_min : bin_lin_4to16 port map (bin_i => min_i,
                                         lin_o => lin_min_s);
    bin_lin_val : bin_lin_4to16 port map (bin_i => val_i,
                                         lin_o => lin_val_s);
    marche_normale_comp : marche_normale port map(osc_i => osc_i,
                                                  min_lin_i => lin_min_s,
                                                  max_lin_i => lin_max_s,
                                                  val_lin_i => lin_val_s,
                                                  val_o => val_normale_s);

    -- Affectation de sortie
    leds_o <= val_normale_s when com_i = "00" else
              lin_val_s   when com_i = "01" else
              x"0000" when com_i = "10" else
              x"ffff";
end struct;

```

## bin\_lin\_4to6.vhdl

```

-----
-- Labo 2 CSN 2020
-- Auteur : Denis Bourqui
-----

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity bin_lin_4to16 is
    port (bin_i: in std_logic_vector(3 downto 0);

```

```

        lin_o : out std_logic_vector(15 downto 0));
end bin_lin_4to16;
architecture flot_don of bin_lin_4to16 is
begin
    lin_o(0) <= '1' when true else
        '0';
    lin_o(1) <= '1' when bin_i >= "0001" else
        '0';
    lin_o(2) <= '1' when bin_i >= "0010" else
        '0';
    lin_o(3) <= '1' when bin_i >= "0011" else
        '0';
    lin_o(4) <= '1' when bin_i >= "0100" else
        '0';
    lin_o(5) <= '1' when bin_i >= "0101" else
        '0';
    lin_o(6) <= '1' when bin_i >= "0110" else
        '0';
    lin_o(7) <= '1' when bin_i >= "0111" else
        '0';
    lin_o(8) <= '1' when bin_i >= "1000" else
        '0';
    lin_o(9) <= '1' when bin_i >= "1001" else
        '0';
    lin_o(10) <= '1' when bin_i >= "1010" else
        '0';
    lin_o(11) <= '1' when bin_i >= "1011" else
        '0';
    lin_o(12) <= '1' when bin_i >= "1100" else
        '0';
    lin_o(13) <= '1' when bin_i >= "1101" else
        '0';
    lin_o(14) <= '1' when bin_i >= "1110" else
        '0';
    lin_o(15) <= '1' when bin_i = "1111" else
        '0';
end flot_don;

```

## marche\_normale.vhdl

```

-----
-- Labo 2 CSN 2020
-- Auteur : Denis Bourqui
-----
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity marche_normale is
    port (osc_i: in std_logic;
          min_lin_i: std_logic_vector(15 downto 0);
          max_lin_i: std_logic_vector(15 downto 0);
          val_lin_i: std_logic_vector(15 downto 0);
          val_o : out std_logic_vector(15 downto 0));
end marche_normale;
architecture comport of marche_normale is
    signal osc_extented_s : std_logic_vector(15 downto 0);
    signal shifted_min_s : std_logic_vector(15 downto 0);

```

```

begin
    -- Extension du osc sur 16 bits
    osc_extented_s <= (others => osc_i);
    -- Décallage du min
    shifted_min_s <= '0' & min_lin_i(min_lin_i'high downto 1);
    val_o <= x"0000" when val_lin_i < min_lin_i or val_lin_i > max_lin_i else --
hors de intervalles
                ((osc_extented_s and max_lin_i) or val_lin_i) and not
shifted_min_s; -- marche normale
end comport;

```